

Exercise 1:

Implement the following expression in LogicWorks

$$F = a'b + b'c$$

$$F(a, b, c) = \sum m(1, 2, 3, 5)$$

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>F</b>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Exercise 2:

Implement the following expression in LogicWorks

$F$  = “Plus 3” of the input. However, when the input is  $> 4$ , the output is 0.

Input

Output

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0

1	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Exercise 3:

Implement the following expression in LogicWorks

$F$  = The number of “1” bits present in a four bit input, ABCD, where A is the most significant input bit.

Input				Output			
A	B	C	D		X	Y	Z
0	0	0	0		0	0	0
0	0	0	1		0	0	1
0	0	1	0		0	0	1
0	0	1	1		0	1	0
0	1	0	0		0	0	1
0	1	0	1		0	1	0
0	1	1	0		0	1	0
0	1	1	1		0	1	1
1	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	0
1	0	1	0		0	1	0
1	0	1	1		0	1	1
1	1	0	0		0	1	0
1	1	0	1		0	1	1
1	1	1	0		0	1	1
1	1	1	1		1	0	0

Exercise:

Implement the following expression in LogicWorks and create a custom device for the circuit

$F$  = Compare one 2-bit number (AB) and output whether it’s “less than or equal to” and “more than” another 2-bit number (CD).

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>X (<math>\leq</math>)</b>	<b>Y (<math>&gt;</math>)</b>
0	0	0	0		1	0
0	0	0	1		1	0
0	0	1	0		1	0
0	0	1	1		1	0
0	1	0	0		0	1
0	1	0	1		1	0
0	1	1	0		1	0
0	1	1	1		1	0
1	0	0	0		0	1
1	0	0	1		0	1
1	0	1	0		1	0
1	0	1	1		1	0
1	1	0	0		0	1
1	1	0	1		0	1
1	1	1	0		0	1
1	1	1	1		1	0